 


MUX

Design code :-

```
module mux21(  
    input a, b, s,  
    output Y );  
    wire w1, w2, w3;  
    not(w1, s);  
    and(w2, a, w1);  
    and(w3, b, s);  
    or(Y, w2, w3);  
endmodule
```



[80]

```
module mux21(  
    input a, b, s,  
    output Y );  
    assign Y = (a & ~s) | (b & s);  
endmodule
```

[80]

```
module mux21(  
    input a, b, s,  
    output Y );  
    always @ (a | b | s)  
    begin  
        if (s == 1)
```

$Y = a;$

else

$Y = b;$

end

endmodule

Test bench :-

module mural_tb ();

reg a, b, s;

wire Y;

mural uut (a, b, s, Y);

initial

begin

a = 0; b = 0; s = 0;

#10

a = 1; b = 1; s = 0;

#10

a = 0; b = 1; s = 1;

#10

a = 1; b = 0; s = 1;

#10

end

\$finish;

endmodule